

Calcul current alternative:

$$A_{dd} = g_{m1} (r_{be4} \parallel r_{o3} \parallel r_{o2}) = g_{m1} \frac{r_{o2} \cdot r_{o3} + r_{o2} \cdot r_{be4} + r_{o3} \cdot r_{be4}}{r_{o2} \cdot r_{o3} \cdot r_{be4}}$$
$$= \frac{8}{21} \cdot \frac{83,33^2 + 83,33 \cdot 5 + 83,33 \cdot 5}{83,33^2 \cdot 5} = 4,7$$

$$A_{ec} = -g_{m4} (R_{source} \parallel r_{be3} \parallel r_{be2}) = -\frac{40}{41,8} \left(\frac{20 \cdot 20 + 20 \cdot 400 + 20 \cdot 400}{22 \cdot 20 \cdot 400} \right)$$
$$= -4,1$$

$$A_{push-pull} = 1$$

$$A_v = A_{dd} \cdot A_{ec} \cdot A_{push-pull} = -19,27$$

$$R_i = R_{idol} = \frac{V_i}{I_i} = 250 \text{ M}\Omega$$

$$R_o = R_{o \text{ push-pull}} = r_{ds8} \parallel r_{ds9} = \frac{62,5 \cdot 41,42}{62,5 + 41,42} = 33,33 \text{ k}\Omega$$

$$A_i = A_v \cdot R_i \cdot \left(-\frac{1}{R_L} \right) = -19,27 \cdot 250 \cdot \left(-\frac{1}{20} \right) = 240,87$$